Quadro de comando

Montagem do painel elétrico de câmara fria.

1 Potência

- Disjuntor geral e por circuito
- Disjuntor-motor do compressor
- Contatores: compressor, ventiladores, degelo
- Relé de falta e sequência de fase

2 Comando

- Controlador digital (TIC)
- Circuito de comando 24 V ou 220 V
- Seletora Manual – 0 – Automático
- Botão de emergência

3 Sinalização

- Lâmpadas: ligado, degelo, falha
- Sirene de alarme
- Iluminação da câmara com interruptor externo
- Alarme de pessoa presa dentro da câmara



QC
08

Quadro de comando

4 Intertravamentos

- Compressor só com ventilador do condensador
- Pressostatos de alta e baixa em série no comando
- Degelo elétrico desliga o compressor
- Porta aberta desliga os ventiladores

5 Dimensionamento (NBR 5410)

- Cabo por corrente e queda de tensão
- Queda máx. de 4 % nos circuitos terminais
- IDR 30 mA em tomadas e iluminação
- DPS no quadro e aterramento TN-S

6 Documentação

- Diagrama de força e de comando atualizado
- Bornes e cabos identificados
- ART de projeto e execução
- Isolação do motor medida com megômetro

dica de campo Pressostato de alta com rearme manual em série no comando: se desarmar, alguém precisa ir ver o motivo antes de religar.