
Quadro de comando de câmara fria

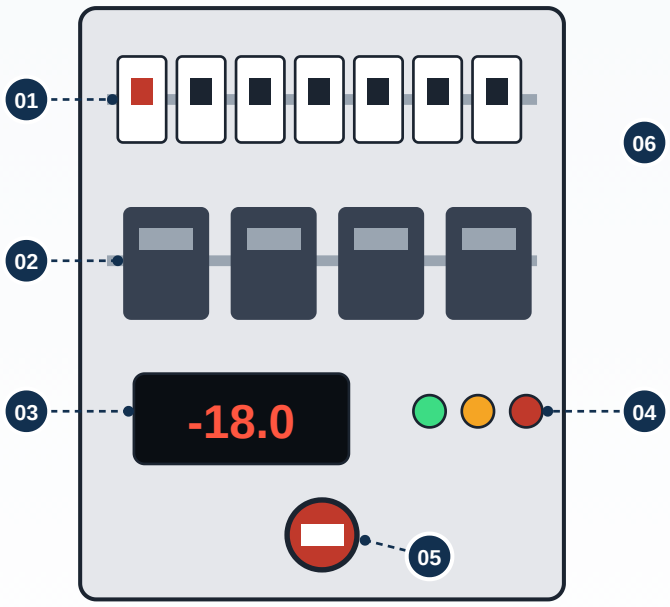Potência, comando, sinalização e intertravamentos.



01 Disjuntores
Geral e por circuito; disjuntor-motor no compressor.

02 Contatores
Compressor, ventiladores, degelo e solenoide.

03 Controlador
Cérebro do quadro: temperatura e degelo.

04 Sinalização
Ligado, degelo e falha.

05 Emergência
Botão de parada e alarme de pessoa presa na câmara.

06 Documentação
Diagrama de força e comando, bornes identificados e ART.

EXEMPLO NUMÉRICO

Compressor 7,5 kW, 220 V	I ≈ 26 A
Cabo inicial	6 mm² (B1)
Queda de tensão	≤ 4 % no terminal
IDR	30 mA em tomadas/iluminação

CADEIA FUNCIONAL

Alimentação → Proteção → Comando → Contatores → Câmara

ATENÇÃO
Dimensione cabos e proteções pela NBR 5410 e pela RLA do compressor, não só pela potência.

PONTO-CHAVE
Pressostatos e relé de fase ficam em série no comando do compressor.