
Compressor monofásico: C, S e R

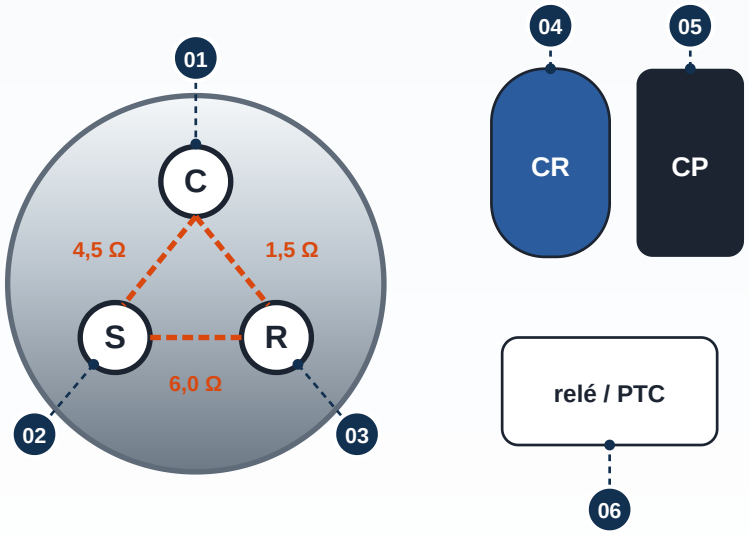Identificar terminais e testar capacitores e relé.



01 Comum (C)
Ligação comum dos dois enrolamentos.

02 Partida (S)
Enrolamento auxiliar, de maior resistência.

03 Marcha (R)
Enrolamento principal, de menor resistência.

04 Capacitor de marcha
Permanente: melhora torque e fator de potência.

05 Capacitor de partida
Atua só na partida, desligado pelo relé.

06 Relé de partida
Potencial ou PTC: tira o auxiliar após a partida.

EXEMPLO NUMÉRICO

C-S + C-R	4,5 + 1,5 = 6,0 Ω
S-R medido	6,0 Ω ✓
Terra	infinito (megômetro)
Capacitor	±5 % do µF nominal

CADEIA FUNCIONAL

Medir 3 pares → Maior = S-R → Sobra = C → Conferir soma

ATENÇÃO
Descarregue o capacitor antes de medir. Capacitor estufado: troque.

PONTO-CHAVE
R(C-S) + R(C-R) = R(S-R). Se não fecha, há enrolamento aberto ou em curto.